(首页) 专业班级: 学号: 姓	性名:
------------------	-----

教务处试卷编号:

备注: 试卷背面为演草区(不准用自带草纸)

线

课程编号: 13019070 考核方式: (闭卷)

考核时间: (2 学时) 主考教师允许携带的用品:

大连海事大学 2015 -- 2016 学年第 2 学期《现代轮机监控技术》试卷(B)

题号		111	四	五	六	七	八	九	卷面分(占总分比例 70%)
得分									

一. 填空题(1 分/空, 共 30 分。请	直接将答案填写到题目中	中的横向上)			
1、十进制数 96 转换为十六进制数为	J	十六进制数 ACH 转换为	7十进制数为	o	
2、8051 单片机有	片内 RAM,	片内 ROI	M .		
3、程序状态字 PSW 中	为进位标志位,		7溢出标志位。		
4、单片机用于外部 RAM 的访问指令	今为	_, 用于访问 ROM 的指	令为。		
5、MCS-51 单片机内共有	个可寻址位,	它们分别存在于	和和	———中。	
6、堆栈是一种能按	规律存取数据的	区域	2		
7、8031 单片机中特殊功能寄存器 T	MOD 为	,TCON 为	o		
8、MCS-51 单片机汇编指令按照存储	诸空间大小可以分为	,	和	指令。	
9、MCS-51 单片机复位后,堆栈指钩	† SP=	,程序状态字 PSW=_	°		
10、计算机监控系统中,能够将计算	工机的控制命令转换为控制	制执行机构动作模拟量的	J模块为	°	
11、MCS-51 单片机与外部存储器连	接时,直接(或通过外部	邻地址锁存器)与所选存	储芯片地址对应相连的地址:	线为,	与存储芯片的片选
引脚(/CE)直接或通过译码器连接	的为	<u> </u>			
12、MCS-51 单片机中断控制系统中	. 外部中断 0 (/ INT 0) 的	5中断入口地址为	. 定时器 1 /	(T1)的中断入口地址为	

13、汇编语言程序中包含标号段、		和注释段,其中		选项。			
14、8031 单片机的引脚中,RST/VPD 为	, ALE/PRO	OG 为	°				
二、已知:请写出如下每条指令执行结束后	累加器 A、30H、31H、R ₁ 和 PSV	W 中 P 的内容。(10 分)					
	ORG 2000h						
	MOV R1, #5DH						
	MOV 30H, #8AH						
	MOV 31H, #2CH						
	MOV A, #32H						
	SETB C						
	ADDC A, 30H						
	INC R1						
	MOV @R1, A						
	ANL 31H, #4EH						
	END						
执行结果: Cy=; R _I =_	; (5EH)	=;	(31H) =	; P=。			
三、已知内部 RAM 地址单元 30H 中有一个有	符号数)OCH,请写出执行如下	指令执行结束后累加器 A	、、30H、31H 单元中的内容	容并回答相应指令后的问题。(10 分)			
	ORG 0100H						
VAR	DATA 30H						
FUN	C DATA 31H						
	MOV A, VAR; 目	的操作数寻址方式为:_					
	JZ DONE;						
	MOV R0, #0FFH; 目	的操作数寻址方式为:_					

试卷 B 第 1 页 共 3 页

学号:

姓名:

专业班级:

四、请用文字或者图形的方式描述中断嵌套的概念。(10分)


五、在8031 单片机中,设单片机的晶体振荡器的振荡频率为12MHz,利用定时器/计数器 T1 的工作方式1 实现 2ms 的定时,TH1 和 TL1 的初值分别是多少(用16 进制表示)?并写出初始化 TH1 和 TL1 的程序。(10 分)

(1) 计算定时器 T1 对应的初值, TH1=? TL1=? (写出步骤)

(2) 写出初始化 TH1 和 TL1 的程序:

六、右图给出了8031 单片机与6116存储器芯片的连接示意图,请回答下列问题。(10分)

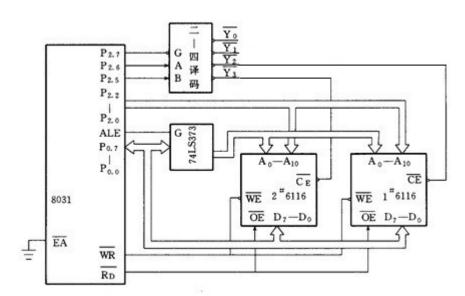- (1)单片机的地址译码方式是______; 6116 存储器的容量为_____
- (2) 图中单片机的片内地址线的条数为_____; 片选地址线的条数为____。
- (3) 写出 1#6116 存储器芯片的基本地址范围:
- (4) 写出 2#6116 存储器芯片的重叠地址范围:



专业班级:

学号:

姓名:

教务处试卷编号:

备注: 试卷背面为演草区(不准用自带草纸)

订

线

课程编号: 13019070

考核方式: (闭卷)

考核时间: (2 学时) 主考教师允许携带的用品:

七、右图给出了8031 单片机与 DAC0832 芯片的连接示意图,请回答如下问题。(10 分)

- (1) 单片机与 DAC0832 芯片的连接方式为_
- (2) 当 DAC0832 芯片的满量程电压为 5V 时, 其分辨率为;
- (3) 如果在 Vout 输出端得到如右图的三角波,完善如下程序。

ORG 1000H

START: CLR

MOV R₀,

DOWN: MOVX @ R₀, A ;下降波

A

JNZ

MOV A, #0FEH


UP: MOVX @ R_0 , A ;上升波


DEC A

JNZ UP

SJMP

END

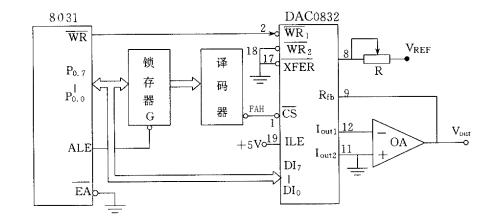


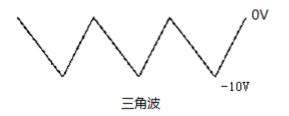

八、根据右边 8255A 芯片与 8031 单片机的连接图与方式控制字图

- ,请回答如下问题。(10分)

- (3)由(1)确定的方式控制字,试编写其初始化的程序。

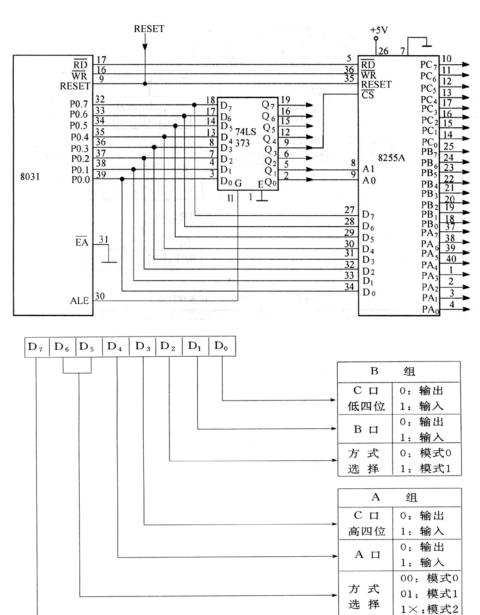

方式标志:1(有效)